

Review Questions 8

The following are the final outputs from a logic diagram. Draw the diagram for each.

1. $B + \overline{C}$

2. $\overline{A}B$

3. $AB + \overline{C}$

4. $A(\overline{B} + C)$

5. $\overline{B + \overline{C} + D}$

6. $A \oplus (\overline{B + C})$

7. $\overline{(\overline{AB}) \oplus (D + C)}$