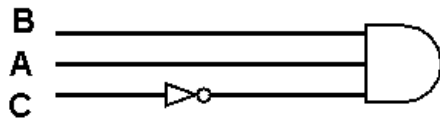



Review Questions 7

For the following logic diagrams, write the final output for each


1.




2.

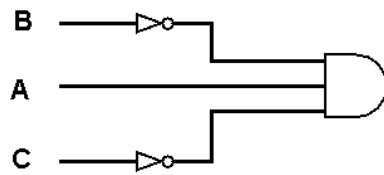


3.

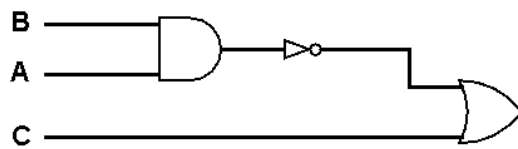

4.

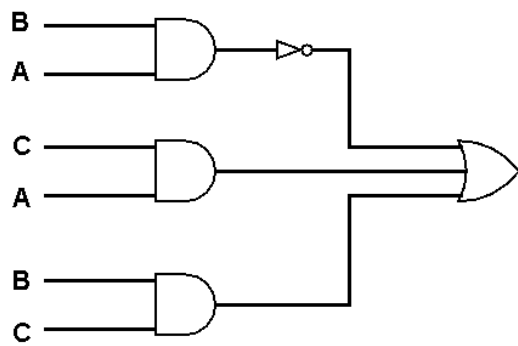

5.

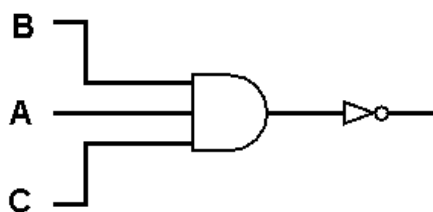

Answers:

1. $AB\overline{C}$

2. $A\overline{B}\overline{C}$

3. $\overline{AB}+C$

4. $\overline{AB}+AC+BC$

5. \overline{ABC}